

Probleme:

- 1) Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza un sir de caractere si accepta doar combinatia MURMUR. Alfabetul utilizat este: M R U

```
`timescale 1ns / 1ps
module testp1;

localparam M=2'd0;
localparam R=2'd1;
localparam U=2'd2;

// Inputs
reg clk;
reg clr;
reg [1:0] din;

// Outputs
wire valid;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
problema1 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

always #5 clk <= ~clk;

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    clr = 1;
    din = M;
    #10;
    clr = 0;
    #10;
    din = U;
    #10;
    din = R;
    #10;
    din = M;
    #10;
    din = U;
    #10;
    din = R;
    #30;
    $stop;
end

endmodule
```

- 2) Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza un sir de caractere si accepta combinatia FROG cu orice prefix. Alfabetul utilizat este: F G O R

```

`timescale 1ns / 1ps
module testp2;

localparam F=2'd0;
localparam G=2'd1;
localparam O=2'd2;
localparam R=2'd3;

// Inputs
reg clk;
reg clr;
reg [1:0] din;

// Outputs
wire valid;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
problema2 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

always #5 clk <= ~clk;

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    clr = 1;
    din = F;
    #10;
    clr = 0;
    #10;
    din = R;
    #10;
    din = F;
    #10;
    din = R;
    #10;
    din = O;
    #10;
    din = G;
    #30;
    $stop;
end

endmodule

```

- 3) Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza un sir de caractere si accepta combinatiile CAT sau DOG oriunde. Alfabetul utilizat este: A C D G O T

```

`timescale 1ns / 1ps
module testp3;

localparam A=3'd0;
localparam C=3'd1;
localparam D=3'd2;
localparam G=3'd3;
localparam O=3'd4;
localparam T=3'd5;

// Inputs
reg clk;
reg clr;
reg [2:0] din;

// Outputs
wire valid;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
problema3 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

always #5 clk <= ~clk;

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    clr = 1;
    din = D;
    #10;
    clr = 0;
    #10;
    din = C;
    #10;
    din = A;
    #10;
    din = D;
    #10;
    din = O;
    #10;
    din = G;
    #30;
    $stop;
end

endmodule


```

Se cere:

- Diagram de stari
- Descrierea in verilog a automatului
- Formele de unda obtinute cu ajutorul testului descris de codul verilog

Rezolvari:

1)

 

```
`timescale 1ns / 1ps
module problema1(
    input clk,
    input clr,
    input [1:0] din,
    output valid
);

localparam M=2'd0;
localparam R=2'd1;
localparam U=2'd2;

reg [2:0] state;

assign valid = (state==6);


always@(posedge clk or posedge clr)
    if (clr) state <= 0;
    else case (state)
        3'd0 : if (din==M) state <= 1;
                else state <= 7;
        3'd1 : if (din==U) state <= 2;
                else state <= 7;
        3'd2 : if (din==R) state <= 3;
                else state <= 7;
        3'd3 : if (din==M) state <= 4;
                else state <= 7;
        3'd4 : if (din==U) state <= 5;
                else state <= 7;
```

```


3'd5 : if (din==R) state <= 6;
        else state <= 7;
3'd6 : state <= 7;
3'd7 : state <= 7;
endcase

endmodule

```

 

2)

 

```

`timescale 1ns / 1ps
module problema2(
    input clk,
    input clr,
    input [1:0] din,
    output valid
);

localparam F=2'd0;
localparam G=2'd1;
localparam O=2'd2;
localparam R=2'd3;

reg [2:0] state;

assign valid = (state==4);

always@(posedge clk or posedge clr)
    if (clr) state <= 0;
    else case (state)
        3'd0 : if (din==F) state <= 1;
                else state <= 0;
        3'd1 : if (din==R) state <= 2;
                else begin
                    if (din==F) state <= 1;
                    else state <= 0;
                end
        3'd2 : if (din==O) state <= 3;
                else begin
                    if (din==F) state <= 2;
                    else begin
                        if (din==R) state <= 4;
                        else state <= 1;
                    end
                end
        3'd3 : if (din==G) state <= 4;
                else begin
                    if (din==O) state <= 3;
                    else begin
                        if (din==R) state <= 2;
                        else begin
                            if (din==F) state <= 1;
                            else state <= 0;
                        end
                    end
                end
    endcase
endmodule


```

```


3'd2 : if (din==O) state <= 3;
      else begin
        if (din==F) state <= 1;
        else state <= 0;
      end
3'd3 : if (din==G) state <= 4;
      else begin
        if (din==F) state <= 1;
        else state <= 0;
      end
3'd4 : if (din==F) state <= 1;
      else state <= 0;
default: state <= 0;
endcase

endmodule

```

 

3)

 

```

`timescale 1ns / 1ps
module problema3(
  input clk,
  input clr,
  input [2:0] din,
  output valid
);


```

```

localparam A=3'd0;
localparam C=3'd1;
localparam D=3'd2;
localparam G=3'd3;
localparam O=3'd4;
localparam T=3'd5;

```

```

reg [2:0] state;

assign valid = (state==5);

always@(posedge clk or posedge clr)
  if (clr) state <= 0;
  else case (state)
    3'd0 : if (din==C) state <= 1;
            else begin
              if (din==D) state <= 2;
              else state <= 0;
            end
    3'd1 : if (din==A) state <= 3;
            else begin
              if (din==D) state <= 2;
              else begin
                if (din==C) state <= 1;
                else state <= 0;
              end
            end
    3'd2 : if (din==O) state <= 4;
            else begin
              if (din==C) state <= 1;
              else begin
                if (din==D) state <= 2;
                else state <= 0;
              end
            end
    3'd3 : if (din==T) state <= 5;
            else begin
              if (din==D) state <= 2;
              else state <= 0;
            end
    3'd4 : if (din==G) state <= 5;
            else begin
              if (din==C) state <= 1;
              else state <= 0;
            end
    3'd5 : state <= 5;
    default: state <= 0;
  endcase

endmodule

```

