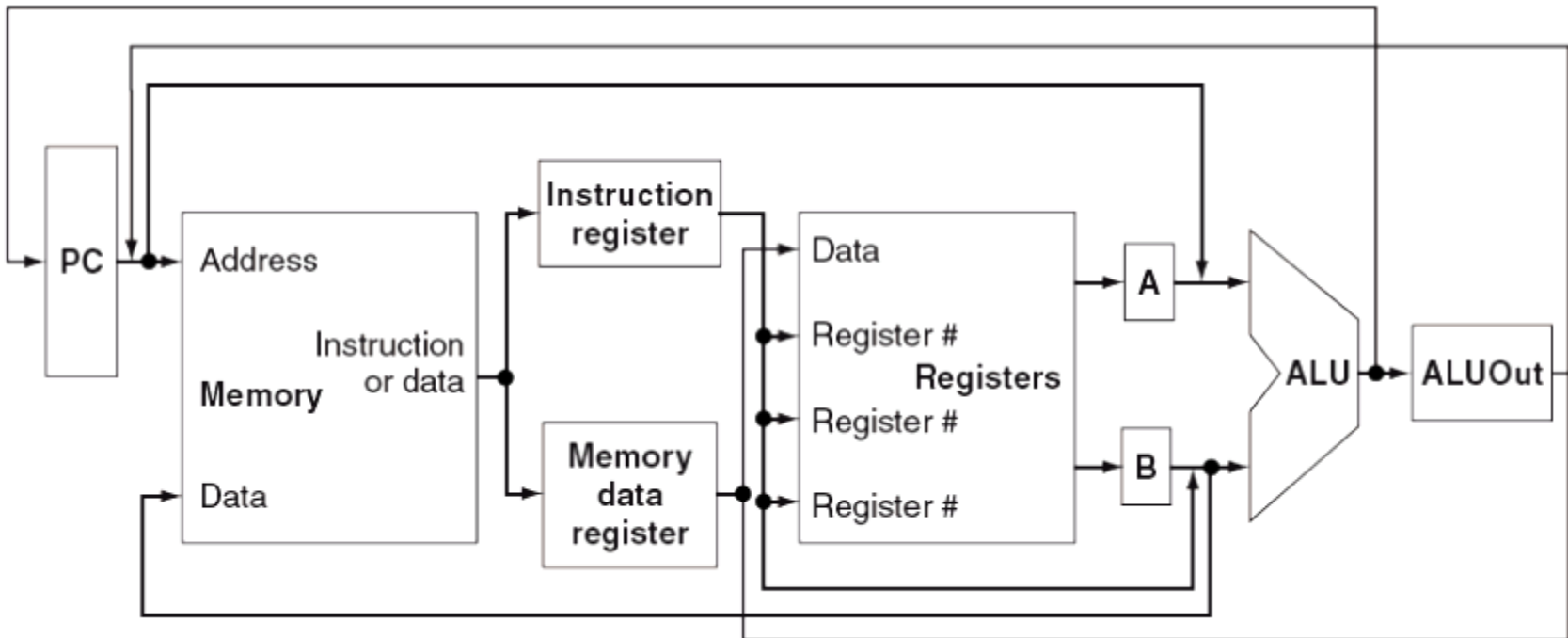


IMPLEMENTAREA CU MAI  
MULTE CICLURI

Într-o implementare cu mai multe cicluri, fiecare pas al execuției va necesita o perioadă de ceas.

Unitatea funcțională este utilizată mai mult decât o singură dată pe instrucțiune – utilizată evident în cicluri de ceas diferite

Acestea sunt avantajele majore ale implementării cu mai multe cicluri de ceas



La finalul unui ciclu de ceas toate datele care sunt folosite în ciclurile următoare trebuie memorate în elemente de stare

Datele folosite de **instrucțiunile următoare** într-un ciclu ulterior de ceas vor fi memorate în elementele de stare vizibile programatorului.

Datele folosite de aceeași instrucțiune într-un ciclu ulterior de ceas trebuie memorate în registrele suplimentare

## SE PRESUPUNE

Durata ciclului de ceas poate deservi cel mult:

- un acces la memorie


- un acces la fișierul de registre – 2 citiri și o scriere

- o operație UAL

# Registrul de instructiuni (RI) și Registrul datelor de memorie (MDR)

Registrele A și B

Registrul EșUAL

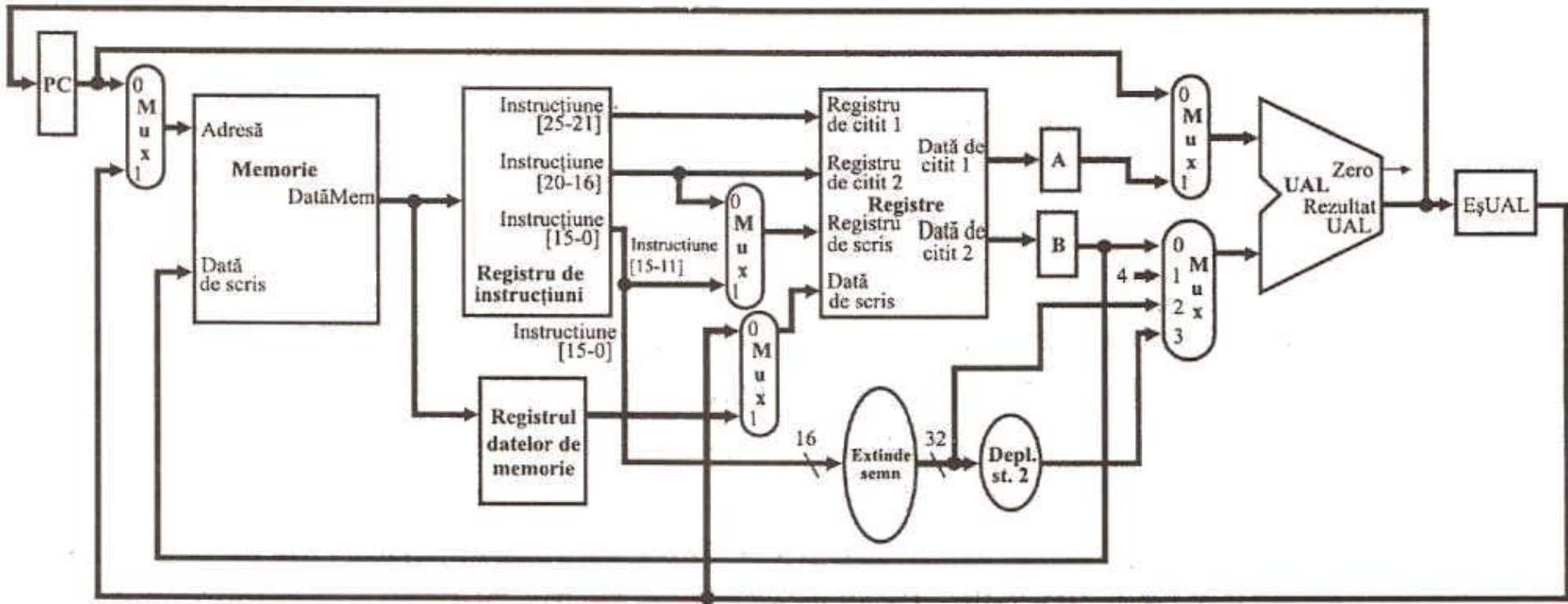


Folosim mai multe unități funcționale în comun, deci trebuie adăugate multiplexoare

**Exp:** Avem o singură memorie atât pentru date cât și pentru instrucțiuni – PC și OpUAL

Folosim un singur UAL în loc de 3 ca în cazul implementării cu un singur ciclu de ceas, deci vom avea următoarele schimbări

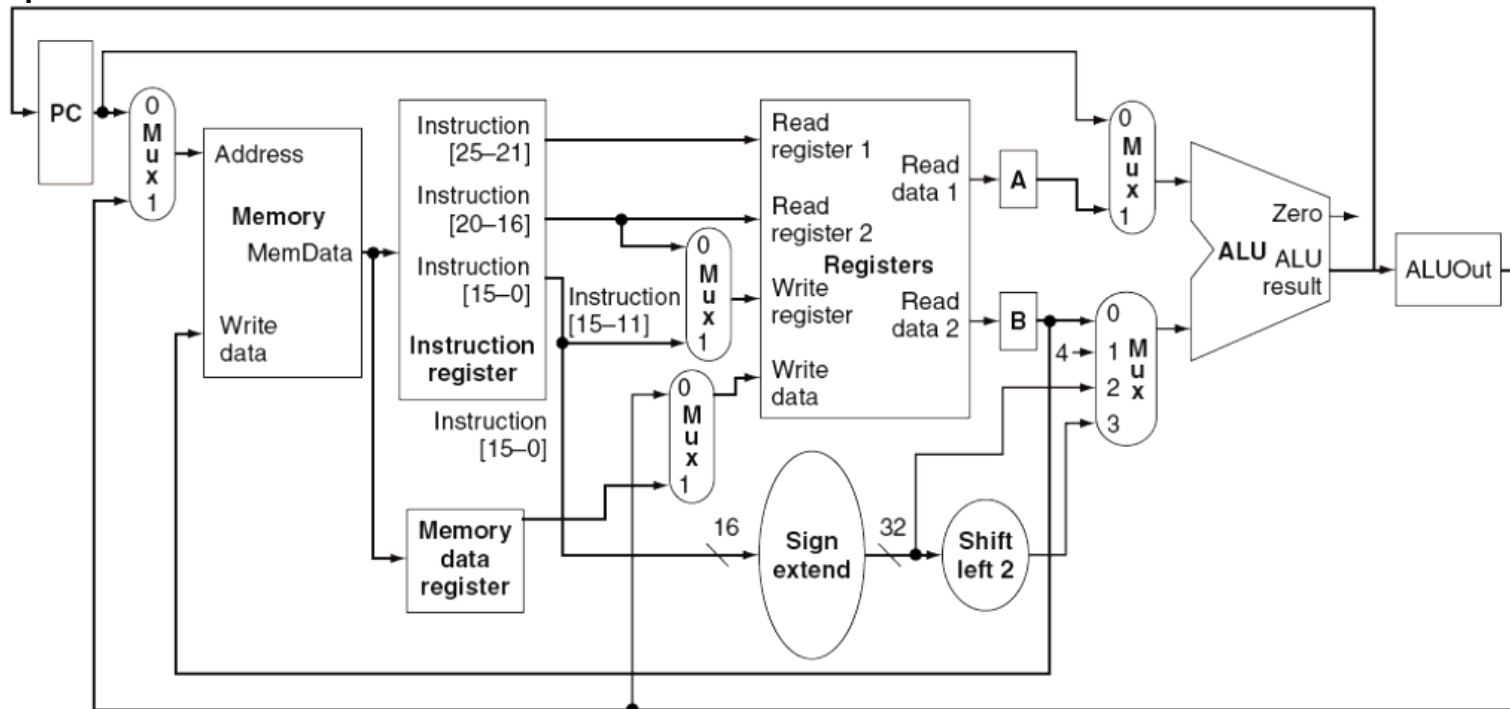- un multiplexor suplimentar adăugat primei intrări în UAL
- multiplexorul celei de-a doua intrări în UAL din MUX2 se transformă în MUX4



## **CE AM OBȚINUT ?**

- Reducerea numărului de unități de memorie de la 2 la 1
- Eliminarea a două sumatoare

**AM OBȚINUT O REDUCERE SEMNIFICATIVĂ A COSTULUI HARDWARE-ULUI**

## ***CE NU AM IMPLEMENTAT ?***

- ramificațiile
- salturile


Având în vedere salturile precum și ramificațiile există 3 surse posibile pentru PC

- ieșirea UAL – PC + 4
- registrul EȘUAL cel care memorează adresa obiectiv pentru ramificație evident după determinarea sa
- cei 26 de biți inferiori ai lui IR deplasați spre stânga cu 2 poziții și concatenați cu cei 4 biți superiori ai PC-ului incrementat – sursa pentru instrucțiunea de salt

**CONCLUZIE** – PC-ul va trebui scris atât condiționat cât și necondiționat !!!

Vom folosi magistrale partajate
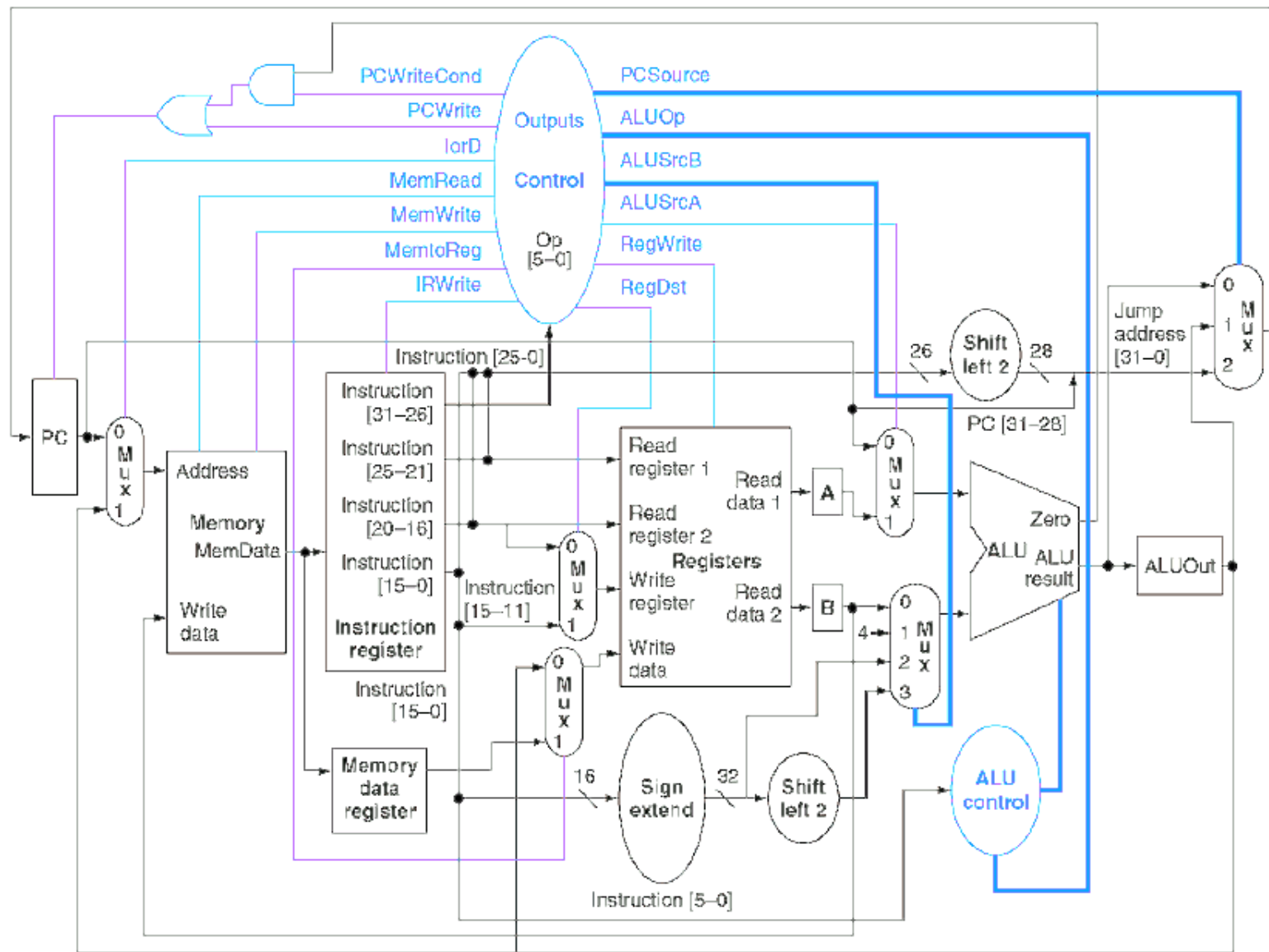
# Calea de date completă cu liniile de control necesare








# DECODIFICAREA INSTRUCȚIUNII ȘI EXTRAGEREA REGISTRELOR

A = Reg(IR(25-21))

B = Reg(IR(20-16))

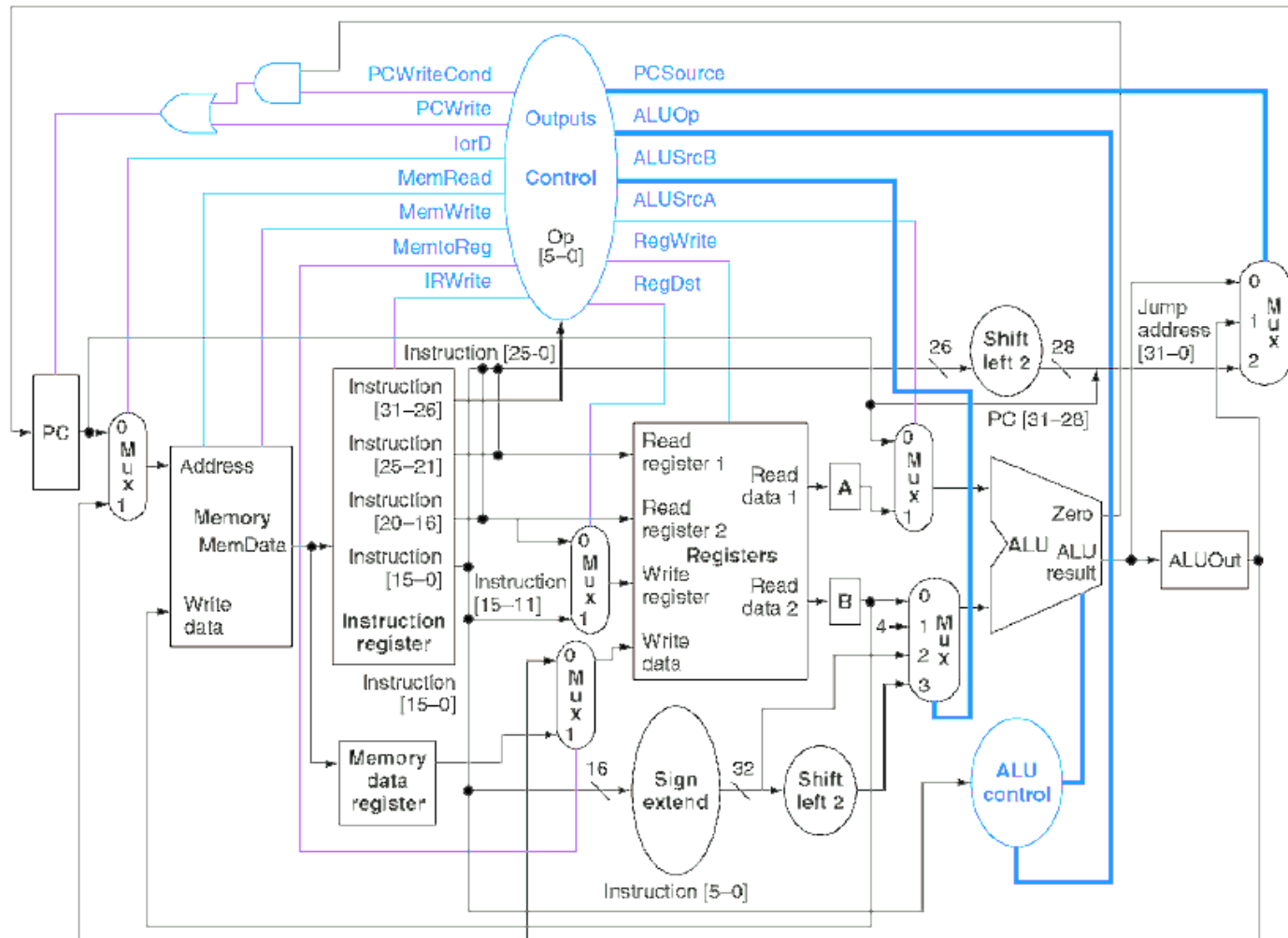EșUAL = PC + (semn-extins(IR(15-0)) << 2);




# Execuția, calculul adresei de memorie sau terminarea ramificației

Referință la memorie –  $leșireUAL = A + \text{semn-extins (IR(15-0))}$

Instrucțiune tip R –  $leșireUAL = A \text{ op } B$

Ramificație – dacă  $(A==B)$  atunci  $PC=EșUAL$

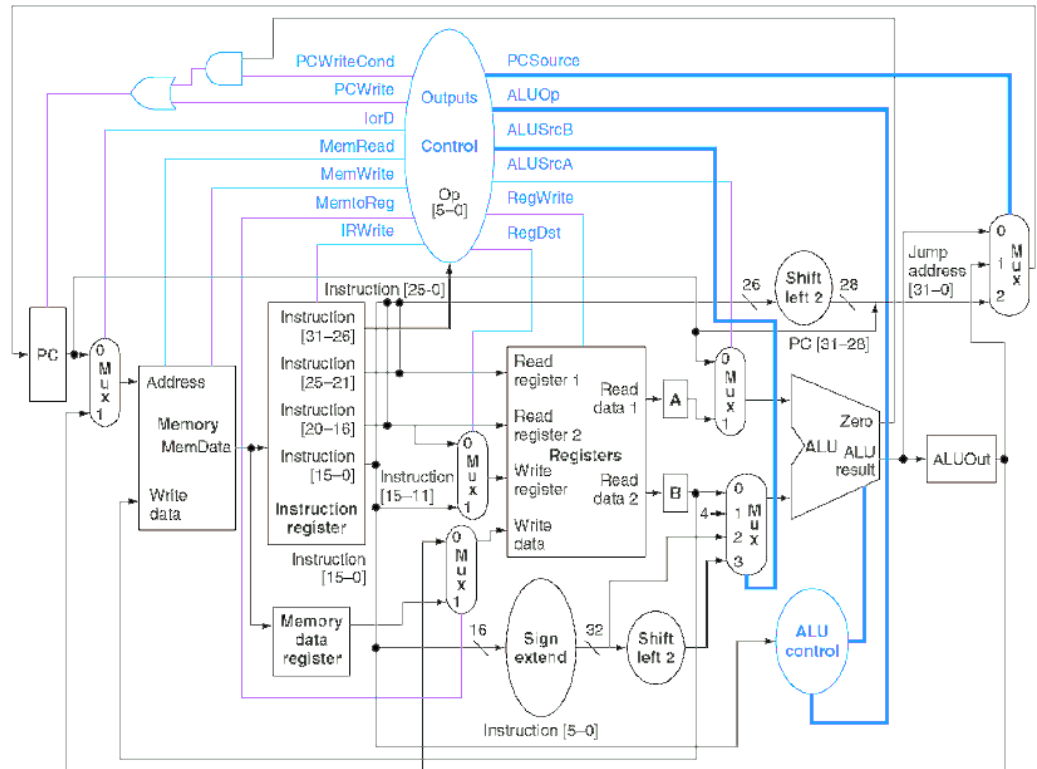
Salt –  $PC = PC(31-28) \parallel IR(25-0) \ll 2$


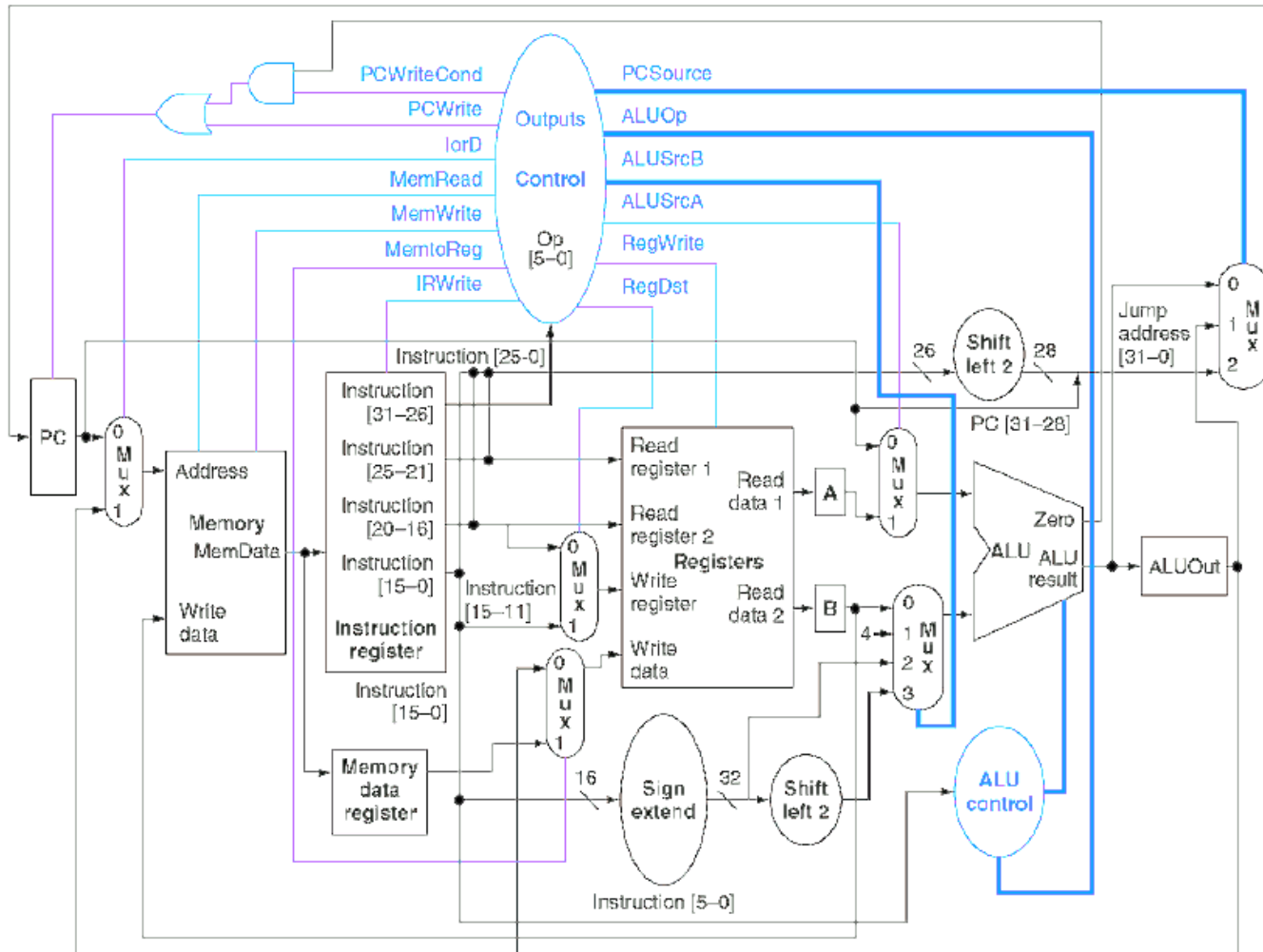
## Pasul de acces la memorie sau de terminare a instrucțiunii de tip R

O instrucțiune de încărcare/memorare accesează memoria, iar o instrucțiune aritmetică-logică își scrie rezultatul.

Valoarea citită din memorie este scrisă în MDR de unde va fi folosită în ciclul următor




MDR =  
Memorie  
(EȘUAL)


Reg(IR(15  
-11)) =  
EȘUAL




## Definirea controlului

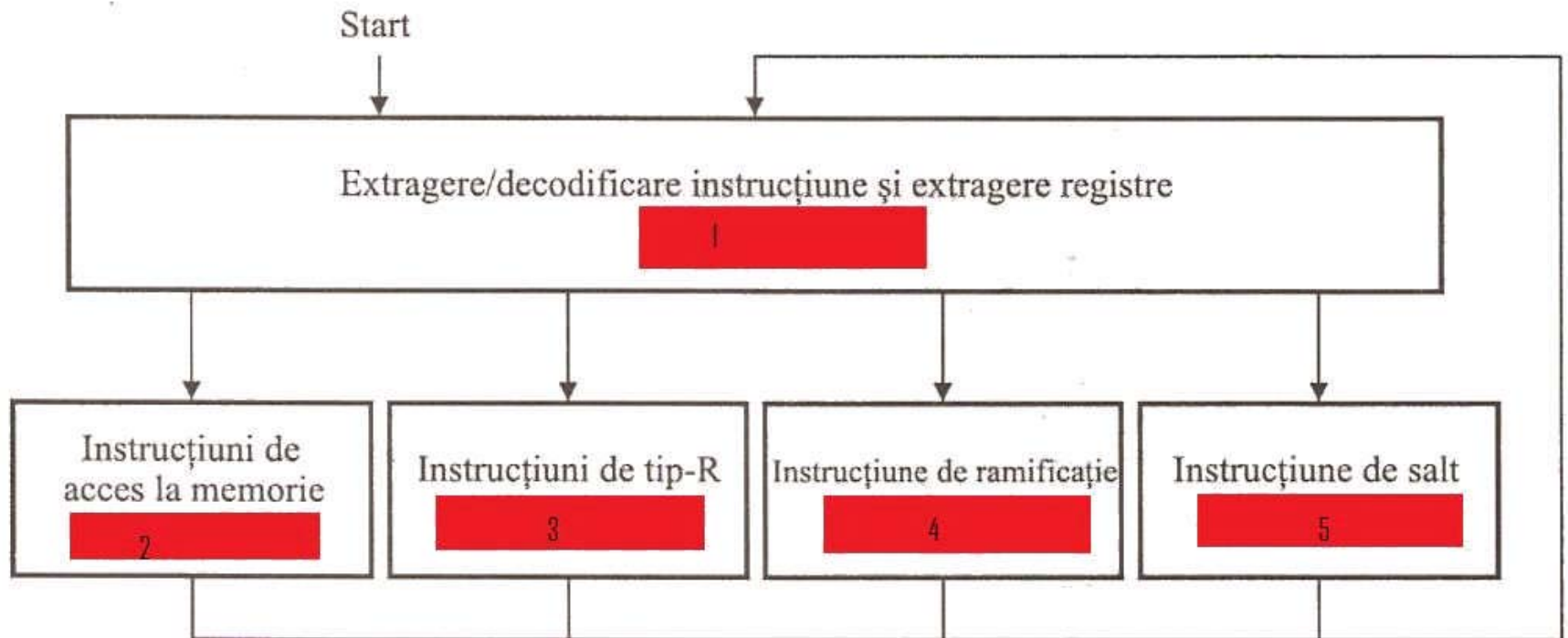
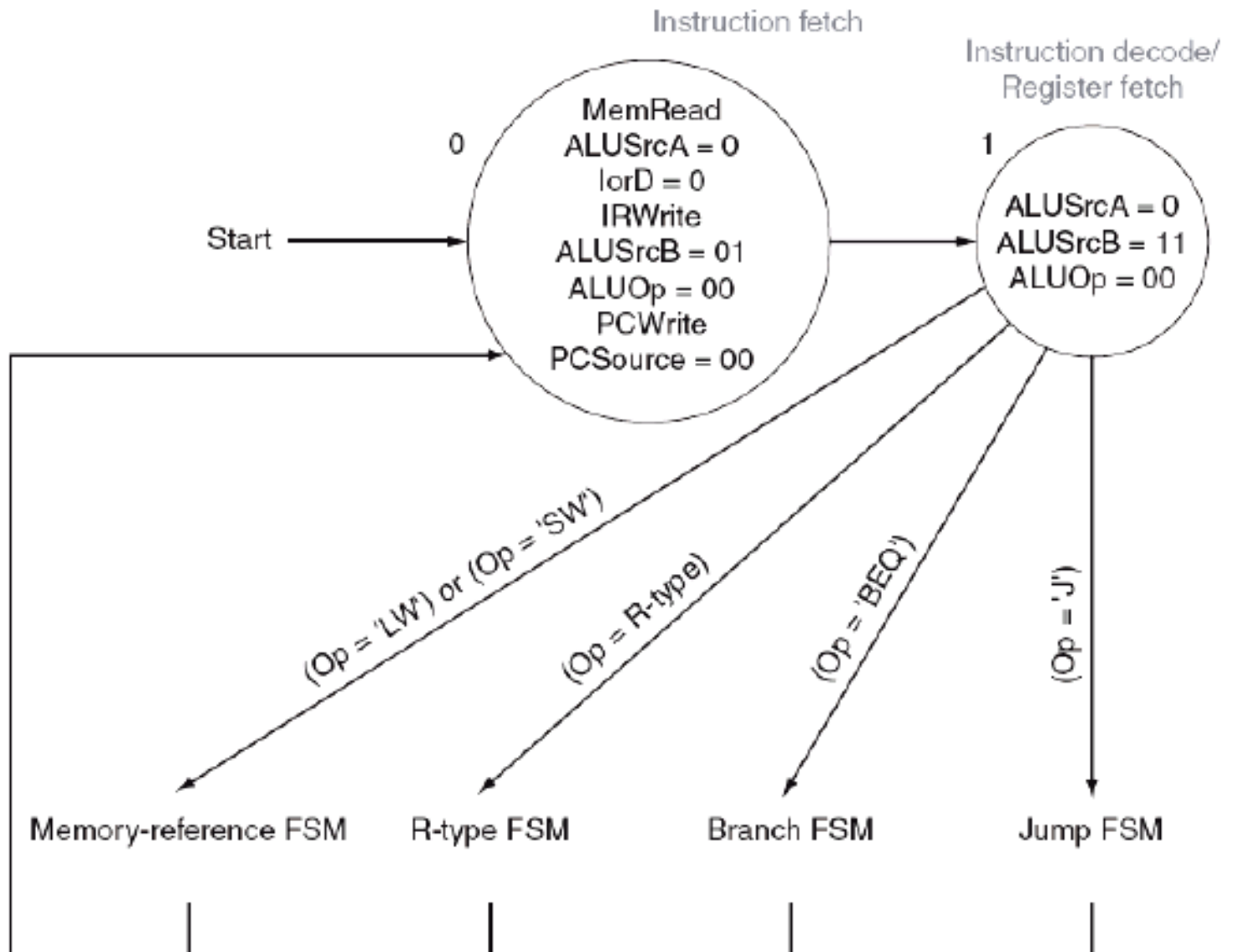
## Instrucțiunea este extrasă și decodificată


 
## Controlul instrucțiunilor de referire a memoriei





## Instrucțiunile de tip R



## Instrucțiunile de salt și ramificație și de salt

