 


Problema:

Sa se proiecteze un sistem care decodifica un sir de biti conform arborelui prezentat in continuare (bazat pe probabilitatile de aparitie):



Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmatoar:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module test;
```

```
    // Inputs
```

```
    reg clk;
```

```
    reg clr;
```

```
    reg din;
```

```
    // Outputs
```

```
    wire valid;
```

```
    wire [2:0] dout;
```

```
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
    rezolvare uut (
```

```
        .clk(clk),
```

```
        .clr(clr),
```

```
        .din(din),
```

```
        .valid(valid),
```

```
        .dout(dout)
```

```
    );
```

```
    always #5 clk <= ~clk;
```

```
    initial begin
```

```
        // Initialize Inputs
```

```
        clk = 0;
```

```
        clr = 0;
```

```
        din = 0; // "01000111101"
```

```
        #10;
```

```
        clr = 1;
```

```

        #10;
        din = 1;
        #10;
        din = 0;
        #30;
        din = 1;
        #40;
        din = 0;
        #10;
        din = 1;
        #20;
        $stop;
    end
endmodule

```

Rezolvare (modulul verilog):

```

`timescale 1ns / 1ps
module rezolvare(
    input clk,
    input clr,
    input din,
    output reg valid,
    output reg [2:0] dout
);

    localparam A=3'd0;
    localparam B=3'd1;
    localparam C=3'd2;
    localparam D=3'd3;
    localparam E=3'd4;
    localparam invalid=3'd7;

    reg [1:0] state;

    always@(posedge clk or negedge clr)
        if (~clr) begin
            state <= 0;
            valid <= 0;
            dout <= invalid;
        end else case (state)
            2'd0 : if (din) begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 1;
                end else begin
                    valid <= 1;

```

```

        dout <= A;
        state <= 0;
    end
    2'd1 : if (din) begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 3;
    end else begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 2;
    end
    2'd2 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= C;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= B;
        state <= 0;
    end
    2'd3 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= E;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= D;
        state <= 0;
    end
end
endcase

```

endmodule

Formele de unda:

