 


Problema:

Sa se proiecteze un sistem care decodifica un sir de biti conform arborelui prezentat in continuare (bazat pe probabilitatile de aparitie):



Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmatoar:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module test;
```

```
    // Inputs
```

```
    reg clk;
```

```
    reg clr;
```

```
    reg din;
```

```
    // Outputs
```

```
    wire valid;
```

```
    wire [2:0] dout;
```

```
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
    rezolvare uut (
```

```
        .clk(clk),
```

```
        .clr(clr),
```

```
        .din(din),
```

```
        .valid(valid),
```

```
        .dout(dout)
```

```
    );
```

```
    always #5 clk <= ~clk;
```

```
    initial begin
```

```
        // Initialize Inputs
```

```
        clk = 0;
```

```
        clr = 0;
```

```
        din = 0; //"01000111101"
```

```
        #10;
```

```
        clr = 1;
```

```

        #10;
        din = 1;
        #10;
        din = 0;
        #30;
        din = 1;
        #40;
        din = 0;
        #10;
        din = 1;
        #20;
        $stop;
    end
endmodule

```

Rezolvare (modulul verilog):

```

`timescale 1ns / 1ps
module rezolvare(
    input clk,
    input clr,
    input din,
    output reg valid,
    output reg [2:0] dout
);

    localparam A=3'd0;
    localparam B=3'd1;
    localparam C=3'd2;
    localparam D=3'd3;
    localparam E=3'd4;
    localparam invalid=3'd7;

    reg [1:0] state;

    always@(posedge clk or negedge clr)
        if (~clr) begin
            state <= 0;
            valid <= 0;
            dout <= invalid;
        end else case (state)
            2'd0 : if (din) begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 1;
                end else begin
                    valid <= 1;

```


```

        dout <= A;
        state <= 0;
    end
    2'd1 : if (din) begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 3;
    end else begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 2;
    end
    2'd2 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= C;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= B;
        state <= 0;
    end
    2'd3 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= E;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= D;
        state <= 0;
    end
end
endcase

```

endmodule


Formele de unda:

 

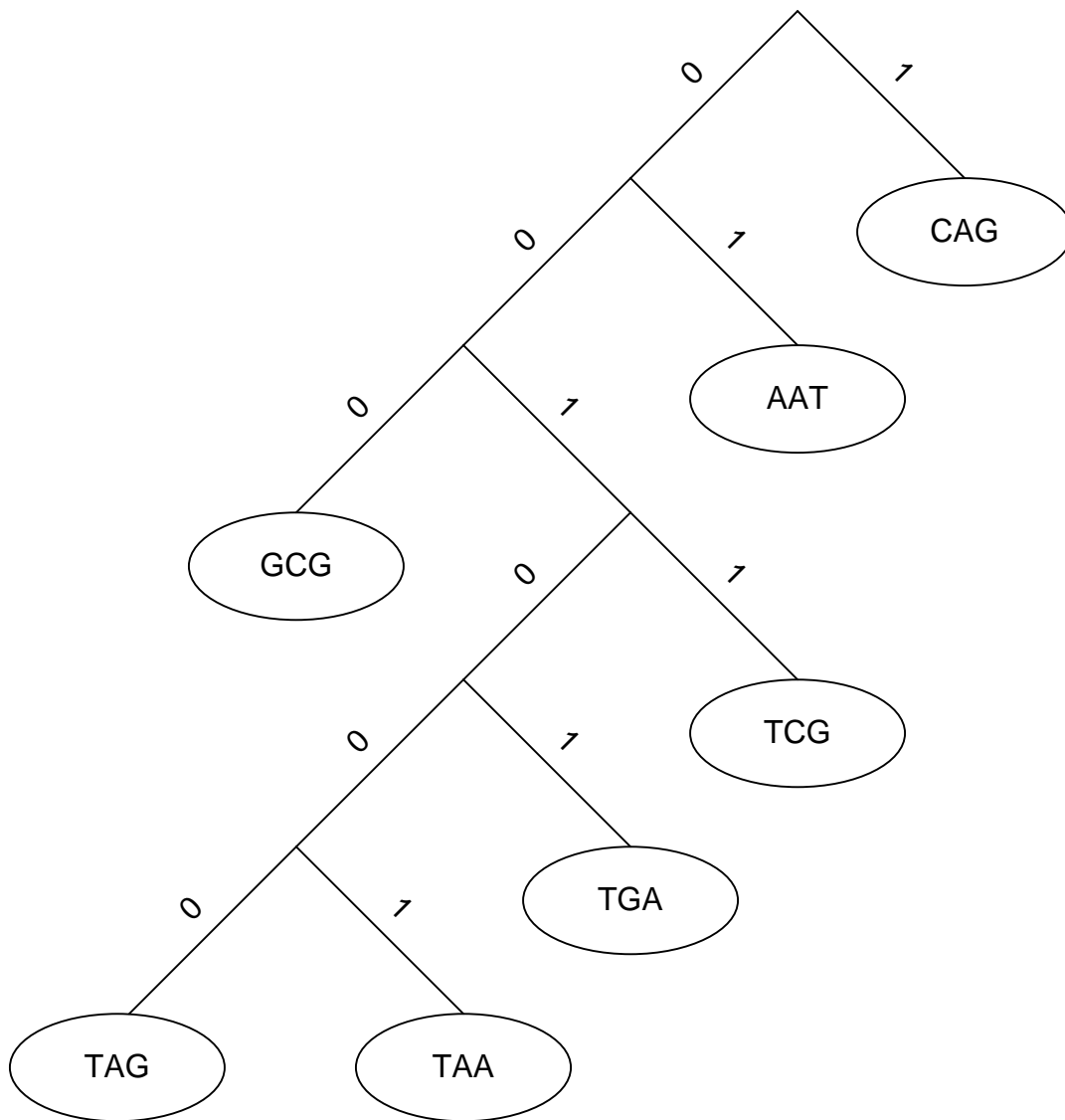Problema:

In ADN-ul uman se gasesc 64 de codoni (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific – nucleotidele sunt A, C, G si T) cu probabilitati de aparitie diferite.

Sa se proiecteze un sistem care decodifica un sir de biti conform arborelui prezentat in continuare (subarbore al arborelui pentru ADN-ul uman):



Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmator:

```
`timescale 1ns / 1ps
module test;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg din;

    // Outputs
    wire valid;
    wire [2:0] dout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    rezolvare uut (
        .clk(clk),
        .clr(clr),
        .din(din),
        .valid(valid),
        .dout(dout)
    );

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 0;
        din = 0; //"01000111101"
        #10;
        clr = 1;
        #10;
        din = 1;
        #10;
        din = 0;
        #30;
        din = 1;
        #40;
        din = 0;
        #10;
        din = 1;
        #20;
        $stop;
    end

endmodule
```

Rezolvare (modulul verilog):

```
`timescale 1ns / 1ps
module rezolvare(
    input clk,
    input clr,
    input din,
    output reg valid,
    output reg [2:0] dout
);

    localparam CAG=3'd0;
    localparam AAT=3'd1;
    localparam GCG=3'd2;
    localparam TCG=3'd3;
    localparam TGA=3'd4;
    localparam TAG=3'd5;
    localparam TAA=3'd6;
    localparam invalid=3'd7;

    reg [2:0] state;

    always@(posedge clk or negedge clr)
        if (~clr) begin
            state <= 0;
            valid <= 0;
            dout <= invalid;
        end else case (state)
            3'd0 : if (din) begin
                    valid <= 1;
                    dout <= CAG;
                    state <= 0;
                end else begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 1;
                end
            3'd1 : if (din) begin
                    valid <= 1;
                    dout <= AAT;
                    state <= 0;
                end else begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 2;
                end
            3'd2 : if (din) begin
                    valid <= 0;
                end
        end
end
```


```

        dout <= invalid;
        state <= 3;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= GCG;
        state <= 0;
    end
3'd3 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= TCG;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 4;
    end
3'd4 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= TGA;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 5;
    end
3'd5 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= TAA;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= TAG;
        state <= 0;
    end
end
endcase

endmodule

```


Formele de unda:

 

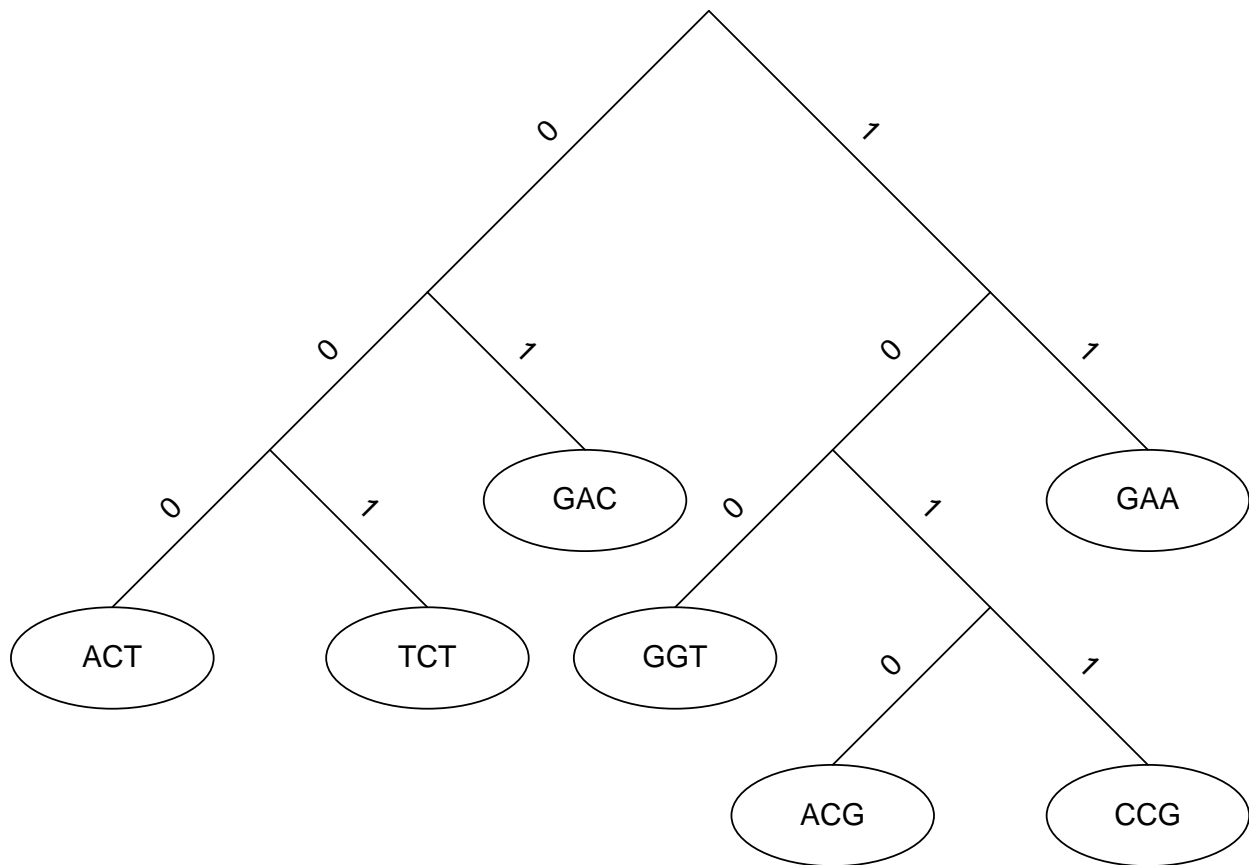Problema:

In ADN-ul uman se gasesc 64 de codoni (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific – nucleotidele sunt A, C, G si T) cu probabilitati de aparitie diferite.

Sa se proiecteze un sistem care decodifica un sir de biti conform arborelui prezentat in continuare (subarbore al arborelui pentru ADN-ul uman):



Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmator:


```

`timescale 1ns / 1ps
module test;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg din;

    // Outputs
    wire valid;
    wire [2:0] dout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    rezolvare uut (
        .clk(clk),
        .clr(clr),
        .din(din),
        .valid(valid),
        .dout(dout)
    );

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 0;
        din = 0; //"01000111101"
        #10;
        clr = 1;
        #10;
        din = 1;
        #10;
        din = 0;
        #30;
        din = 1;
        #40;
        din = 0;
        #10;
        din = 1;
        #20;
        $stop;
    end

endmodule

```

Rezolvare (modulul verilog):

```
`timescale 1ns / 1ps
module rezolvare(
    input clk,
    input clr,
    input din,
    output reg valid,
    output reg [2:0] dout
);

    localparam GAC=3'd0;
    localparam GAA=3'd1;
    localparam ACT=3'd2;
    localparam TCT=3'd3;
    localparam GGT=3'd4;
    localparam ACG=3'd5;
    localparam CCG=3'd6;
    localparam invalid=3'd7;

    reg [2:0] state;

    always@(posedge clk or negedge clr)
        if (~clr) begin
            state <= 0;
            valid <= 0;
            dout <= invalid;
        end else case (state)
            3'd0 : if (din) begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 2;
                end else begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 1;
                end
            3'd1 : if (din) begin
                    valid <= 1;
                    dout <= GAC;
                    state <= 0;
                end else begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 3;
                end
            3'd2 : if (din) begin
                    valid <= 1;
                end
        end
end
```


```

        dout <= GAA;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 4;
    end
3'd3 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= TCT;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= ACT;
        state <= 0;
    end
3'd4 : if (din) begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 5;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= GGT;
        state <= 0;
    end
3'd5 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= CCG;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= ACG;
        state <= 0;
    end
end
endcase

```

endmodule


Formele de unda:

 

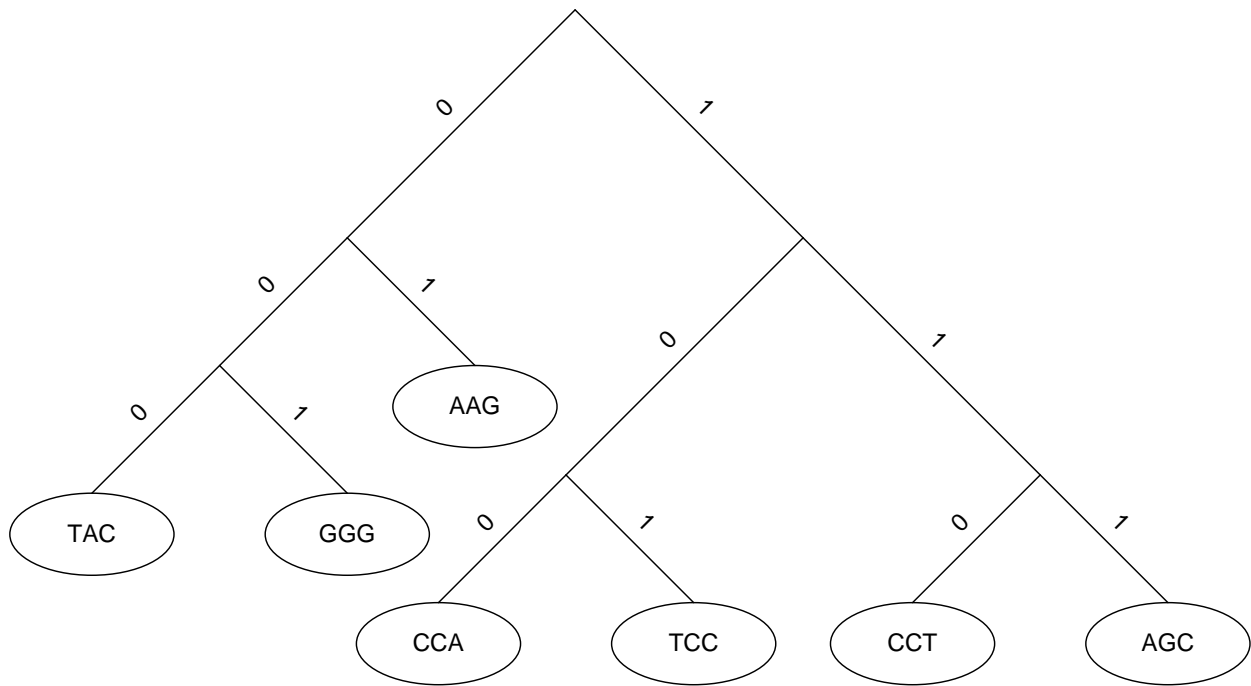Problema:

In ADN-ul uman se gasesc 64 de codoni (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific – nucleotidele sunt A, C, G si T) cu probabilitati de aparitie diferite.

Sa se proiecteze un sistem care decodifica un sir de biti conform arborelui prezentat in continuare (subarbore al arborelui pentru ADN-ul uman):



Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmator:

```
`timescale 1ns / 1ps
module test;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg din;

    // Outputs
    wire valid;
    wire [2:0] dout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    rezolvare uut (
        .clk(clk),
        .clr(clr),
        .din(din),
        .valid(valid),
        .dout(dout)
    );

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 0;
        din = 0; //"01000111101"
        #10;
        clr = 1;
        #10;
        din = 1;
        #10;
        din = 0;
        #30;
        din = 1;
        #40;
        din = 0;
        #10;
        din = 1;
        #20;
        $stop;
    end

endmodule
```

Rezolvare (modulul verilog):

```
`timescale 1ns / 1ps
module rezolvare3(
    input clk,
    input clr,
    input din,
    output reg valid,
    output reg [2:0] dout
);

    localparam AAG=3'd0;
    localparam TAC=3'd1;
    localparam GGG=3'd2;
    localparam CCA=3'd3;
    localparam TCC=3'd4;
    localparam CCT=3'd5;
    localparam AGC=3'd6;
    localparam invalid=3'd7;

    reg [2:0] state;

    always@(posedge clk or negedge clr)
        if (~clr) begin
            state <= 0;
            valid <= 0;
            dout <= invalid;
        end else case (state)
            3'd0 : if (din) begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 2;
                end else begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 1;
                end
            3'd1 : if (din) begin
                    valid <= 1;
                    dout <= AAG;
                    state <= 0;
                end else begin
                    valid <= 0;
                    dout <= invalid;
                    state <= 3;
                end
            3'd2 : if (din) begin
                    valid <= 0;

```


```

        dout <= invalid;
        state <= 5;
    end else begin
        valid <= 0;
        dout <= invalid;
        state <= 4;
    end
3'd3 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= TAC;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= GGG;
        state <= 0;
    end
3'd4 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= TCC;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= CCA;
        state <= 0;
    end
3'd5 : if (din) begin
        valid <= 1;
        dout <= CCT;
        state <= 0;
    end else begin
        valid <= 1;
        dout <= AGC;
        state <= 0;
    end
end
endcase

```

endmodule

Formele de unda:

 

Problema:

Sa se proiecteze un sistem care codifica un caracter ASCII (reprezentat pe 7 biti) generand cei 11 biti ai codului Hamming corespunzator.

Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmator:

```
`timescale 1ns / 1ps
module testhamming_enc;
    reg [7:1] c;
    wire [11:1] h;

    hamming_enc uut (.c(c), .h(h));

    initial begin //examenverilog
        c=7'b1100101;
        #10;
        c=7'b1111000;
        #10;
        c=7'b1100001;
        #10;
        c=7'b1101101;
        #10;
        c=7'b1100101;
        #10;
        c=7'b1101110;
        #10;
        c=7'b1110110;
        #10;
        c=7'b1100101;
        #10;
        c=7'b1110010;
        #10;
        c=7'b1101001;
        #10;
        c=7'b1101100;
        #10;
        c=7'b1101111;
        #10;
        c=7'b1100111;
        #10;
        $stop;
    end
endmodule
```


Rezolvare (modulul verilog):


```
`timescale 1ns / 1ps
module hamming_enc(
  input [7:1] c,
  output [11:1] h
);
```

```
  wire p1,p2,p4,p8;
```

```
  assign p1=d[1]^d[2]^d[4]^d[5]^d[7];
  assign p2=d[1]^d[3]^d[4]^d[6]^d[7];
  assign p4=d[2]^d[3]^d[4];
  assign p8=d[5]^d[6]^d[7];
  assign h={ d[7:5],p8,d[4:2],p4,d1,p2,p1 };
```

```
endmodule
```

Formele de unda:

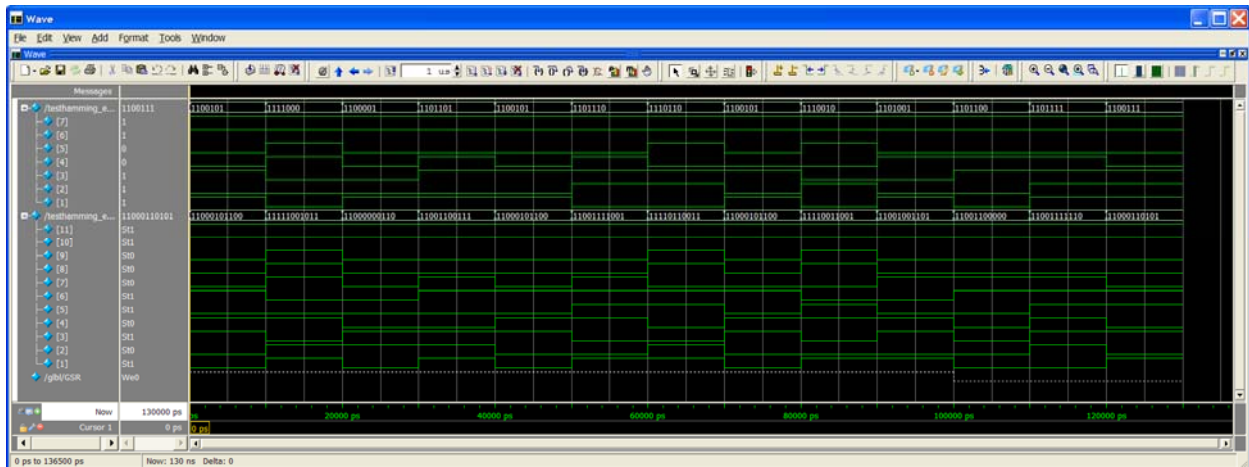

Problema:

Sa se proiecteze un sistem care decodifica un cod Hamming pe 11 biti si obtine caracterul corect ASCII (reprezentat pe 7 biti) si semnalarea eventualei erori detectate.

Se cere:

- 1) Descrierea solutiei in limbaj natural
- 2) Modul verilog ce implementeaza algoritmul
- 3) Sa se prezinte formele de unda pentru semnalele aferente modulului de test urmator:

```
`timescale 1ns / 1ps
module testhamming_dec;
    reg [11:1] h;
    wire [7:1] c;
    wire [3:0] eb;
    hamming_dec uut (.h(h), .c(c), .eb(eb));

    initial begin //examenverilog
        h=11'b11000101100;
        #10;
        h=11'b01111001011;
        #10;
        h=11'b11000000110;
        #10;
        h=11'b10001100111;
        #10;
        h=11'b11000101100;
        #10;
        h=11'b11101111001;
        #10;
        h=11'b11110110011;
        #10;
        h=11'b11010101100;
        #10;
        h=11'b11110011001;
        #10;
        h=11'b11000001101;
        #10;
        h=11'b11001100000;
        #10;
        h=11'b11001011110;
        #10;
        h=11'b11000110101;
        #10;
        $stop;
    end
endmodule
```

Rezolvare (modulul verilog):


```
`timescale 1ns / 1ps
module hamming_dec(
    input [11:1] h,
    output [7:1] c,
    output [3:0] eb
);
```

```
    assign eb[0]=h[1]^h[3]^h[5]^h[7]^h[9]^h[11];
    assign eb[1]=h[2]^h[3]^h[6]^h[7]^h[10]^h[11];
    assign eb[2]=h[4]^h[5]^h[6]^h[7];
    assign eb[3]=h[8]^h[9]^h[10]^h[11];
```

```
    assign c[1]=(eb==4'd3)? ~h[3] : h[3];
    assign c[2]=(eb==4'd5)? ~h[5] : h[5];
    assign c[3]=(eb==4'd6)? ~h[6] : h[6];
    assign c[4]=(eb==4'd7)? ~h[7] : h[7];
    assign c[5]=(eb==4'd9)? ~h[9] : h[9];
    assign c[6]=(eb==4'd10)? ~h[10] : h[10];
    assign c[7]=(eb==4'd11)? ~h[11] : h[11];
```

endmodule

Formele de unda:

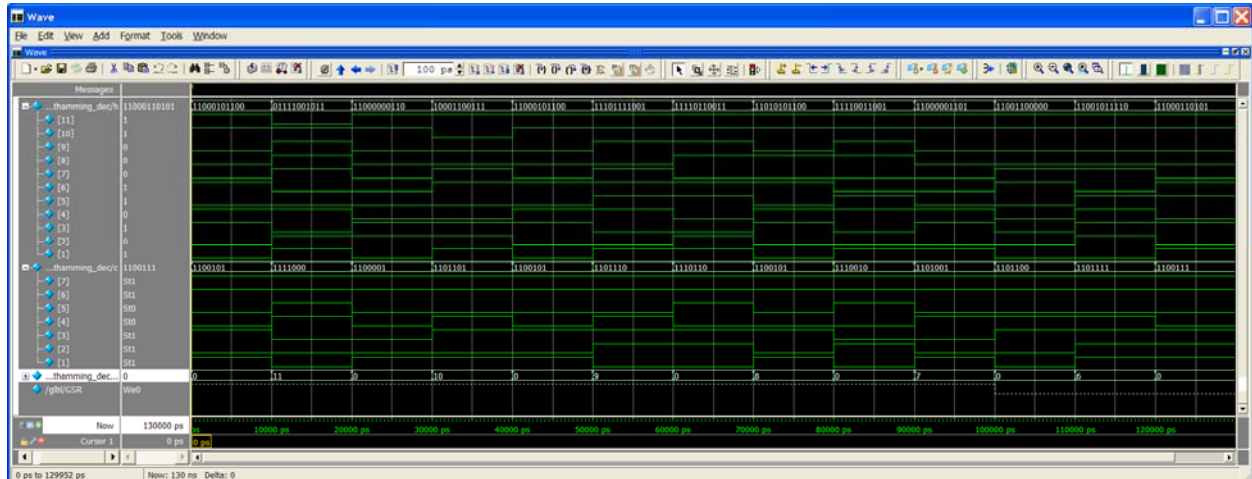

Probleme:

- 1) Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza un sir de caractere si accepta doar combinatia MURMUR. Alfabetul utilizat este: M R U

```
`timescale 1ns / 1ps
module testp1;

    localparam M=2'd0;
    localparam R=2'd1;
    localparam U=2'd2;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [1:0] din;

    // Outputs
    wire valid;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    problema1 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = M;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = U;
        #10;
        din = R;
        #10;
        din = M;
        #10;
        din = U;
        #10;
        din = R;
        #30;
        $stop;
    end

endmodule
```

- 2) Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza un sir de caractere si accepta combinatia FROG cu orice prefix. Alfabetul utilizat este: F G O R

```
`timescale 1ns / 1ps
module testp2;

    localparam F=2'd0;
    localparam G=2'd1;
    localparam O=2'd2;
    localparam R=2'd3;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [1:0] din;

    // Outputs
    wire valid;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    problema2 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = F;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = R;
        #10;
        din = F;
        #10;
        din = R;
        #10;
        din = O;
        #10;
        din = G;
        #30;
        $stop;
    end

endmodule
```

- 3) Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza un sir de caractere si accepta combinatiile CAT sau DOG oriunde. Alfabetul utilizat este: A C D G O T

```
`timescale 1ns / 1ps
module testp3;

    localparam A=3'd0;
    localparam C=3'd1;
    localparam D=3'd2;
    localparam G=3'd3;
    localparam O=3'd4;
    localparam T=3'd5;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [2:0] din;

    // Outputs
    wire valid;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    problema3 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = D;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = C;
        #10;
        din = A;
        #10;
        din = D;
        #10;
        din = O;
        #10;
        din = G;
        #30;
        $stop;
    end


endmodule
```

Se cere:

- Diagram de stari
- Descrierea in verilog a automatului
- Formele de unda obtinute cu ajutorul testului descris de codul verilog

Rezolvare:

1)

 

```
`timescale 1ns / 1ps
module problema1(
    input clk,
    input clr,
    input [1:0] din,
    output valid
);
```

```
    localparam M=2'd0;
    localparam R=2'd1;
    localparam U=2'd2;
```

```
    reg [2:0] state;
```

```
    assign valid = (state==6);
```

```
    always@(posedge clk or posedge clr)
        if (clr) state <= 0;
        else case (state)
            3'd0 : if (din==M) state <= 1;
                    else state <= 7;
            3'd1 : if (din==U) state <= 2;
                    else state <= 7;
            3'd2 : if (din==R) state <= 3;
                    else state <= 7;
            3'd3 : if (din==M) state <= 4;
                    else state <= 7;
            3'd4 : if (din==U) state <= 5;
                    else state <= 7;
```

```


3'd5 : if (din==R) state <= 6;
      else state <= 7;
3'd6 : state <= 7;
3'd7 : state <= 7;
endcase

```

endmodule



2)

 

```

`timescale 1ns / 1ps
module problema2(
    input clk,
    input clr,
    input [1:0] din,
    output valid
);

    localparam F=2'd0;
    localparam G=2'd1;
    localparam O=2'd2;
    localparam R=2'd3;

    reg [2:0] state;

    assign valid = (state==4);

    always@(posedge clk or posedge clr)
        if (clr) state <= 0;
        else case (state)
            3'd0 : if (din==F) state <= 1;
                  else state <= 0;
            3'd1 : if (din==R) state <= 2;
                  else begin
                      if (din==F) state <= 1;
                      else state <= 0;
                  end
        end

```




```


3'd2 : if (din==O) state <= 3;
        else begin
            if (din==F) state <= 1;
            else state <= 0;
        end
3'd3 : if (din==G) state <= 4;
        else begin
            if (din==F) state <= 1;
            else state <= 0;
        end
3'd4 : if (din==F) state <= 1;
        else state <= 0;
default: state <= 0;
endcase

```

endmodule

 

3)

 

```

`timescale 1ns / 1ps
module problema3(
    input clk,
    input clr,
    input [2:0] din,
    output valid
);

```

```

    localparam A=3'd0;
    localparam C=3'd1;
    localparam D=3'd2;
    localparam G=3'd3;
    localparam O=3'd4;
    localparam T=3'd5;

```

```


reg [2:0] state;

assign valid = (state==5);

always@(posedge clk or posedge clr)
  if (clr) state <= 0;
  else case (state)
    3'd0 : if (din==C) state <= 1;
           else begin
             if (din==D) state <= 2;
             else state <= 0;
           end
    3'd1 : if (din==A) state <= 3;
           else begin
             if (din==D) state <= 2;
             else begin
               if (din==C) state <= 1;
               else state <= 0;
             end
           end
    3'd2 : if (din==O) state <= 4;
           else begin
             if (din==C) state <= 1;
             else begin
               if (din==D) state <= 2;
               else state <= 0;
             end
           end
    3'd3 : if (din==T) state <= 5;
           else begin
             if (din==D) state <= 2;
             else state <= 0;
           end
    3'd4 : if (din==G) state <= 5;
           else begin
             if (din==C) state <= 1;
             else state <= 0;
           end
    3'd5 : state <= 5;
  default: state <= 0;
  endcase

endmodule

```

 

Problema:

Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza o secventa ADN formata din cele patru nucleotide (A, C, G si T) si identifica aparitia codonilor (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific): AAT si TAA

Se cere:

- a) Diagram de stari
- b) Descrierea in verilog a automatului
- c) Formele de unda obtinute cu ajutorul testului descris de codul verilog

```
`timescale 1ns / 1ps
module testpe1;
    localparam A=2'd0;
    localparam C=2'd1;
    localparam G=2'd2;
    localparam T=2'd3;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [1:0] din;

    // Outputs
    wire valid;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    pe1 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = A;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = T;
        #10;
        din = A;
        #30;
        din = T;
        #10;
        din = C;
        #10;
        din = A;
        #40;
        din = T;
        #10;
        $stop;
    end
endmodule
```

Rezolvare:

a)

 

b)

```
`timescale 1ns / 1ps
module pe1(
  input clk,
  input clr,
  input [1:0] din,
  output valid
);
```

```
  localparam A=2'd0;
  localparam C=2'd1;
  localparam G=2'd2;
  localparam T=2'd3;
```

```
  reg [2:0] state;
```

```
  assign valid = (state==5)||(state==6);
```

```
  always@(posedge clk or posedge clr)
    if (clr) state <= 0;
    else case (state)
      3'd0 : if (din==A) state <= 1;
             else if (din==T) state <= 2;
             else state <= 0;
      3'd1 : if (din==A) state <= 3;
             else if (din==T) state <= 2;
             else state <= 0;
```


```

3'd2 : if (din==A) state <= 4;
        else if (din==T) state <= 2;
        else state <= 0;
3'd3 : if (din==T) state <= 5;
        else if (din==A) state <= 3;
        else state <= 0;
3'd4 : if (din==A) state <= 6;
        else if (din==T) state <= 2;
        else state <= 0;
3'd5 : if (din==A) state <= 4;
        else if (din==T) state <= 2;
        else state <= 0;
3'd6 : if (din==A) state <= 3;
        else if (din==T) state <= 5;
        else state <= 0;
default: state <= 0;
endcase

endmodule

```

c)

 

Problema:

Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza o secventa ADN formata din cele patru nucleotide (A, C, G si T) si identifica aparitia codonilor (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific): GAC si ACG

Se cere:

- a) Diagram de stari
- b) Descrierea in verilog a automatului
- c) Formele de unda obtinute cu ajutorul testului descris de codul verilog

```
`timescale 1ns / 1ps
module testpe2;
    localparam A=2'd0;
    localparam C=2'd1;
    localparam G=2'd2;
    localparam T=2'd3;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [1:0] din;

    // Outputs
    wire valid;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    pe2 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = A;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = G;
        #10;
        din = A;
        #30;
        din = C;
        #10;
        din = G;
        #40;
        din = A;
        #10;
        din = C;
        #10;
        $stop;
    end
endmodule
```

Rezolvare:

a)

 

b)

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module pe2(
  input clk,
  input clr,
  input [1:0] din,
  output valid
);
```

```
  localparam A=2'd0;
  localparam C=2'd1;
  localparam G=2'd2;
  localparam T=2'd3;
```

```
  reg [2:0] state;
```

```
  assign valid = (state==5)||(state==6);
```

```
  always@(posedge clk or posedge clr)
```

```
    if (clr) state <= 0;
```

```
    else case (state)
```

```
      3'd0 : if (din==G) state <= 1;
```

```
            else if (din==A) state <= 2;
```

```
            else state <= 0;
```


```

3'd1 : if (din==A) state <= 3;
      else if (din==G) state <= 1;
      else state <= 0;
3'd2 : if (din==A) state <= 2;
      else if (din==G) state <= 1;
      else if (din==C) state <= 4;
      else state <= 0;
3'd3 : if (din==C) state <= 5;
      else if (din==G) state <= 1;
      else if (din==A) state <= 2;
      else state <= 0;
3'd4 : if (din==G) state <= 6;
      else if (din==A) state <= 2;
      else state <= 0;
3'd5 : if (din==A) state <= 2;
      else if (din==G) state <= 6;
      else state <= 0;
3'd6 : if (din==A) state <= 3;
      else if (din==G) state <= 1;
      else state <= 0;
default: state <= 0;
endcase

```

endmodule

c)

 

Problema:

Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza o secventa ADN formata din cele patru nucleotide (A, C, G si T) si identifica aparitia codonilor (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific): CTC si TCG

Se cere:

- a) Diagram de stari
- b) Descrierea in verilog a automatului
- c) Formele de unda obtinute cu ajutorul testului descris de codul verilog

```
`timescale 1ns / 1ps
module testpr1;
    localparam A=2'd0;
    localparam C=2'd1;
    localparam G=2'd2;
    localparam T=2'd3;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [1:0] din;


    // Outputs
    wire valid;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    pr1 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = T;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = C;
        #10;
        din = T;
        #10;
        din = C;
        #10;
        din = T;
        #10;
        din = C;
        #10;
        din = G;
        #10;
        $stop;
    end
endmodule
```

CTC
TCG

 

```

`timescale 1ns / 1ps
module pr1(
  input clk,
  input clr,
  input [1:0] din,
  output valid
);

```

```

  localparam A=2'd0;
  localparam C=2'd1;
  localparam G=2'd2;
  localparam T=2'd3;

```

```

  reg [2:0] state;

```

```

  assign valid = (state==5)||(state==6);

```

```

  always@(posedge clk or posedge clr)
    if (clr) state <= 0;
    else case (state)
      3'd0 : if (din==T) state <= 1;
            else if (din==C) state <= 2;


```

```

        else state <= 0;
3'd1 : if (din==C) state <= 3;
        else if (din==T) state <= 1;
        else state <= 0;
3'd2 : if (din==C) state <= 2;
        else if (din==T) state <= 4;
        else state <= 0;
3'd3 : if (din==G) state <= 5;
        else if (din==T) state <= 4;
        else if (din==C) state <= 2;
        else state <= 0;
3'd4 : if (din==C) state <= 6;
        else if (din==T) state <= 1;
        else state <= 0;
3'd5 : if (din==C) state <= 2;
        else if (din==T) state <= 1;
        else state <= 0;
3'd6 : if (din==G) state <= 5;
        else if (din==T) state <= 4;
        else if (din==C) state <= 2;
        else state <= 0;
default: state <= 0;
endcase

```

endmodule

 

Problema:

Sa se proiecteze un automat cu stari finite Moore ce analizeaza o secventa ADN formata din cele patru nucleotide (A, C, G si T) si identifica aparitia codonilor (secvente de trei nucleotide ce codifica un aminoacid specific): TGC si ATC

Se cere:

- a) Diagram de stari
- b) Descrierea in verilog a automatului
- c) Formele de unda obtinute cu ajutorul testului descris de codul verilog

```
`timescale 1ns / 1ps
module testpr2;

    localparam A=2'd0;
    localparam C=2'd1;
    localparam G=2'd2;
    localparam T=2'd3;

    // Inputs
    reg clk;
    reg clr;
    reg [1:0] din;


    // Outputs
    wire valid;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    pr2 uut (.clk(clk), .clr(clr), .din(din), .valid(valid));

    always #5 clk <= ~clk;

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        clr = 1;
        din = T;
        #10;
        clr = 0;
        #10;
        din = A;
        #10;
        din = T;
        #10;
        din = G;
        #10;
        din = A;
        #10;
        din = T;
        #10;
        din = C;
        #10;
        $stop;
    end
endmodule
```

TGC
ATC

 

```

`timescale 1ns / 1ps
module pr2(
  input clk,
  input clr,
  input [1:0] din,
  output valid
);

```

```

  localparam A=2'd0;
  localparam C=2'd1;
  localparam G=2'd2;
  localparam T=2'd3;

```

```

  reg [2:0] state;

```

```

  assign valid = (state==5)||(state==6);

```

```

  always@(posedge clk or posedge clr)
    if (clr) state <= 0;

```

```

else case (state)
  3'd0 : if (din==T) state <= 1;
        else if (din==A) state <= 2;
        else state <= 0;
  3'd1 : if (din==G) state <= 3;
        else if (din==T) state <= 1;
        else if (din==A) state <= 2;
        else state <= 0;
  3'd2 : if (din==A) state <= 2;
        else if (din==T) state <= 4;
        else state <= 0;
  3'd3 : if (din==C) state <= 5;
        else if (din==T) state <= 1;
        else if (din==A) state <= 2;
        else state <= 0;
  3'd4 : if (din==C) state <= 6;
        else if (din==T) state <= 1;
        else if (din==A) state <= 2;
        else if (din==G) state <= 3;
        else state <= 0;
  3'd5 : if (din==A) state <= 2;
        else if (din==T) state <= 1;
        else state <= 0;
  3'd6 : if (din==T) state <=1;
        else if (din==A) state <= 2;
        else state <= 0;
default: state <= 0;
endcase

```

```
endmodule
```

